

Θέμα 2°

2.1. Να συμπληρώσετε στη στήλη “Όνομα”, δίπλα από κάθε σύμβολο διακόπτη την αντίστοιχη ονομασία τους, η οποία δίνεται μετά τον πίνακα.

Σύμβολο	Όνομα
1. 	α.
2. 	β.
3. 	γ.
4. 	δ.
5. 	ε.

(Διακόπτες διαδοχής (ή κομιτατέρ), Διακόπτες εναλλαγής ακραίοι (ή αλέ-ρετούρ ακραίοι), Διακόπτες διπλοί εναλλαγής (ή διπλοί αλέ-ρετούρ), Διακόπτες εναλλαγής με μεσαίο (ή αλέ-ρετούρ με μεσαίο), Απλοί διακόπτες)

Μονάδες: 10

2.2. Τι επιτυγχάνετε με τη χρήση των ρυθμιστών έντασης φωτισμού (Ντίμερ – Dimmer);

Μονάδες: 05

2.3. Πως γίνεται ο έλεγχος φωτισμού στα κλιμακοστάσια;

Μονάδες: 05

2.4. Οι χρονοδιακόπτες λειτουργούν κατόπιν προγραμματισμένης λειτουργίας, με διάφορα χρονικά διαστήματα. Σε τι βάση είναι αυτά τα προγράμματα;

Μονάδες: 05