

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 4^ο

4.1

Γενικός διακόπτης: 1 x 40A

Διακόπτης διαφυγής έντασης: 2 x 40A / 30mA

4.2

Θ (γραμμή ηλεκτρικού θερμοσίφωνα): 3 x 4mm²

1Φ (1^η γραμμή φωτισμού): 3 x 1,5mm²

1Ρ (1^η γραμμή ρευματοδοτών): 3 x 2,5mm²

2Φ (2^η γραμμή φωτισμού): 3 x 1,5mm²

Κ (γραμμή ηλεκτρικής κουζίνας): 3 x 6mm²

4.3

Θ (γραμμή ηλεκτρικού θερμοσίφωνα): 20A

1Φ (1^η γραμμή φωτισμού): 10A

1Ρ (1^η γραμμή ρευματοδοτών): 16A

2Φ (2^η γραμμή φωτισμού): 10A

Κ (γραμμή ηλεκτρικής κουζίνας): 25A

Γενική ασφάλεια τήξεως: 35A

