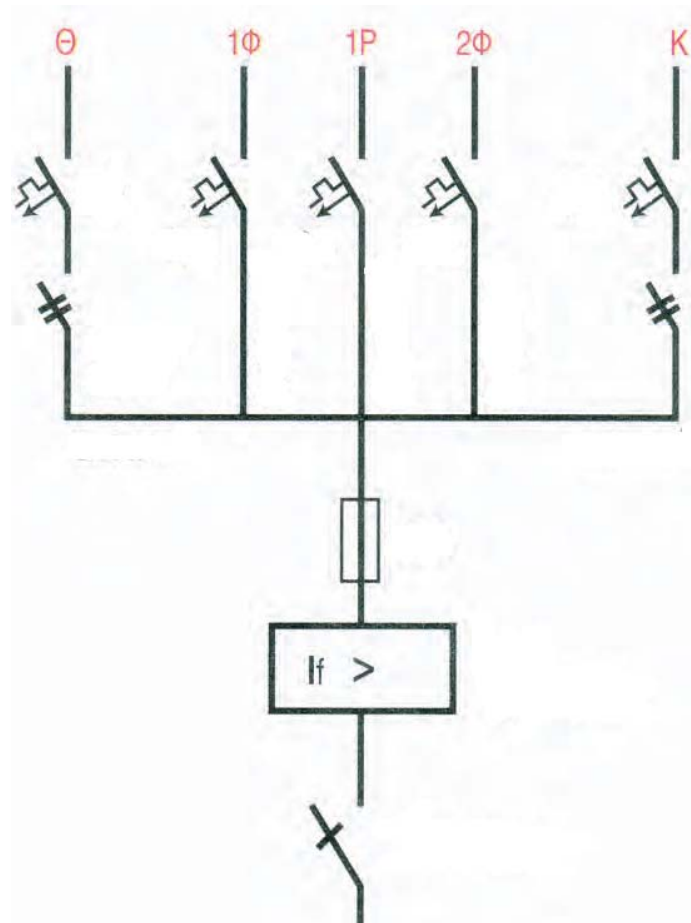


ΘΕΜΑ 4^ο

Παρακάτω δίνεται το μονογραμμικό σχέδιο ενός μονοφασικού πίνακα φωτισμού μικρής ηλεκτρικής εγκατάστασης. Να αναφέρετε:



4.1 Το μέγεθος του γενικού διακόπτη και του διακόπτη διαφυγής έντασης.

Μονάδες 7

4.2 Τον αριθμό και τις ελάχιστες διατομές των αγωγών των επιμέρους γραμμών.

Μονάδες 9

4.3 Το μέγεθος των αυτόματων ασφαλειών των επιμέρους γραμμών και της γενικής ασφάλειας τήξεως.

Μονάδες 9