
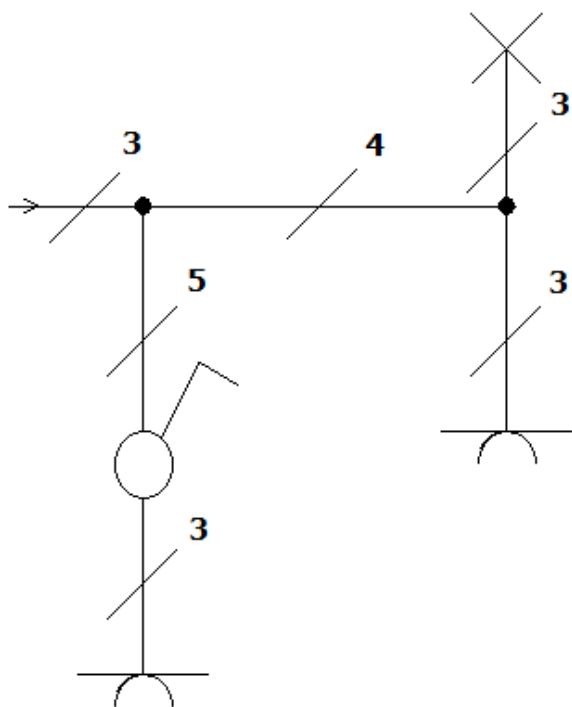


**ΑΣΚΗΣΗ 3η:** Συνδεσμολογία απλού φωτιστικού σημείου το οποίο ελέγχεται από έναν απλό διακόπτη και σύνδεση ρευματοδοτών


**ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

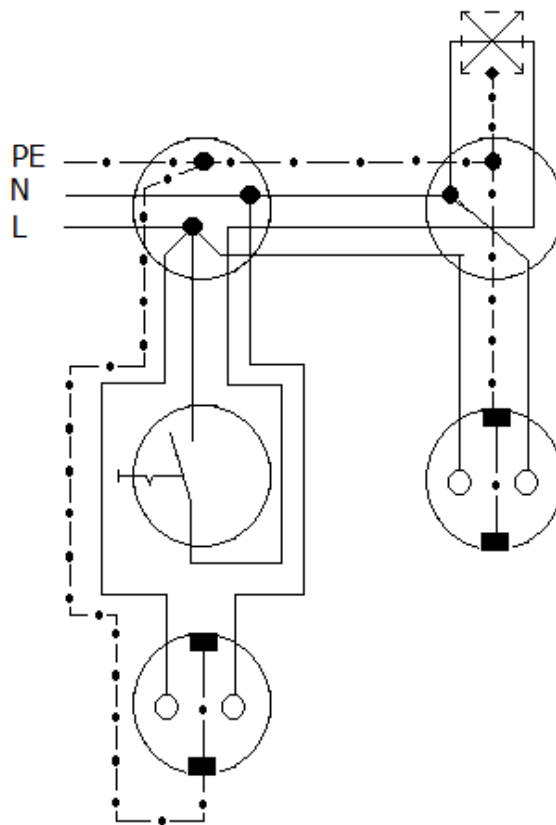

**ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**



**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

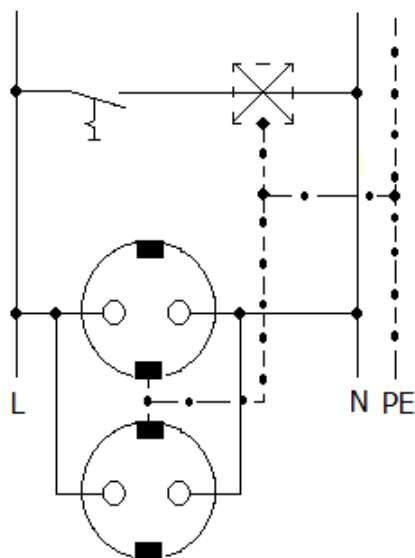

**ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

| ΟΝΟΜΑΣΙΑ<br>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ | ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ | ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΙΚΟ |
|-------------------------|--------------|--------------|
| ΑΠΛΟΣ<br>ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ      |              |              |
| ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ<br>(ΠΡΙΖΑ) |              |              |
| ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ               |              |              |